

In jedem Durchlauf wird ein Schlüsselbit generiert gdw.  $b = 1$  gilt.

**Satz:**  $\text{Ws.}(b = 1) = \frac{1}{4}$

**Beweis:** Es gilt

$$\text{Ws.}(b = 1) = \text{Ws.}(b = 1|a = a') \cdot \text{Ws.}(a = a') + \text{Ws.}(b = 1|a \neq a') \cdot \text{Ws.}(a \neq a') = 0 \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

Denn im Fall  $a = a'$  misst Bob stets den von Alice gesendeten Basiszustand ( $b = 0$ ), im Fall  $a \neq a'$  misst Bob einen anderen Zustand mit  $\text{Ws.} \frac{1}{2}$

D.h also, dass wir im Erwartungswert  $4n$  Protokolldurchläufe benötigen, bis  $n$  Schlüsselbits generiert sind. Es bleibt zu zeigen, dass die erzeugten Schlüsselbits korrekt sind, d.h  $a = 1 - a'$ .

**Satz:**  $\text{Ws.}(a = 1 - a'|b = 1) = 1$

**Beweis:** Es gilt  $\text{Ws.}(a = 1 - a'|b = 1) = \text{Ws.}(b = 1) \cdot \text{Ws.}(a = 1 - a'|b = 1) = \text{Ws.}(b = 1|a = 1 - a') \cdot \text{Ws.}(a = 1 - a')$

$$\Rightarrow \text{Ws.}(a = 1 - a'|b = 1) = \frac{\text{Ws.}(b=1|a=1-a') \cdot \text{Ws.}(a=1-a')}{\text{Ws.}(b=1)} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}}{\frac{1}{4}} = 1$$

D.h. falls  $b = 1$ , so müssen  $a$  und  $a'$  verschiedene Bits sein. Damit erhalten Alice und Bob dasselbe Bit  $a = 1 - a'$

## 8 Boolesche Schaltkreise, Schaltkreiskomplexitäten

**Ziel:** Berechne Boolesche Funktion  $f_n : \mathbb{F}_2^n \rightarrow \mathbb{F}_2^m, n \in \mathbb{N}$

**Beispiel: Und**  $\wedge : \mathbb{F}_2^2 \rightarrow \mathbb{F}_2, (x_1, x_2) \mapsto x_1 \wedge x_2 = x_1 x_2$  bzw.  $\mathbb{F}_2^2 \rightarrow \mathbb{F}_2,$   
 $(x_1, \dots, x_n) \mapsto ((x_1 \wedge x_2) \wedge x_3) \dots x_n$

**Oder**  $\vee : \mathbb{F}_2^2 \rightarrow \mathbb{F}_2, (x_1, x_2) \mapsto x_1 \vee x_2 = x_1 + x_2 + x_1 x_2$  bzw.  $\mathbb{F}_2^n \rightarrow \mathbb{F}_2,$   
 $(x_1, \dots, x_n) \mapsto ((x_1 \vee x_2) \vee x_3) \dots x_n$

**Nicht**  $\neg : \mathbb{F}_2 \rightarrow \mathbb{F}_2, x \mapsto 1 - x$  Schreibweise auch:  $\bar{x}$

**Kopierfunktion**  $c : \mathbb{F}_2 \rightarrow \mathbb{F}_2^2, x \mapsto (x, x)$


**Entscheiden von Sprachen**  $L : X_L : \mathbb{F}_2^n \rightarrow \mathbb{F}_2, X_L(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{falls } \omega \in L \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$

**Definition (Boolescher Schaltkreis):** Sei  $S$  eine Menge von Booleschen Funktionen, die eine konstante Anzahl von Eingabebits auf eine konstante Anzahl von Ausgabebits abbildet (z.B.  $S = \{\wedge, \vee, \neg\}$ )  
 Ein Boolescher Schaltkreis über  $S$  ist ein azyklischer, gerichteter Graph  $G = (V, E)$  mit:

- Die Knoten  $V$  sind gelabelt mit Eingabe-/Ausgabebits oder Elementen aus  $S$ .
- Eingabeknoten haben Eingrad 0. Ausgabeknoten haben Eingrad 1, Ausgrad 0.
- Knoten mit Label  $s \in S, s : \mathbb{F}_2^n \rightarrow \mathbb{F}_2^m$  haben Eingrad  $n$  und Ausgrad  $m$ .
- Die Komplexität des Booleschen Schaltkreises ist definiert als  $|V| + |E|$  (Bezüglich  $S$ ).

**Beispiel:** Addierer  $f(x_1, x_2) = (y_1, y_2)$  mit  $y_1 = x_1 \oplus x_2, y_2$  Übertrag

$x_1$	$x_2$	$y_1$	$y_2$
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

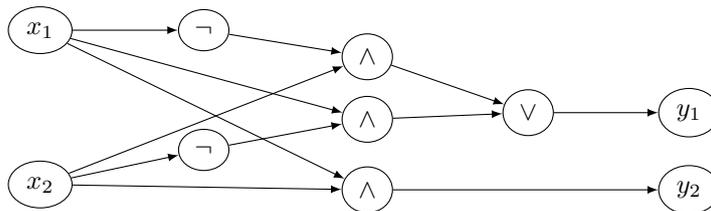

Komplexität bezüglich  $\{\wedge, \vee, \neg\} : |V| + |E| = 10 + 12 = 22$

$$y_1 = (\overline{x_1} \wedge x_2) \vee (x_1 \wedge \overline{x_2})$$

$$y_2 = x_1 \wedge x_2$$

## 8.1 Universelle Mengen

**Definition (universell):** Sei  $S$  eine Menge von Booleschen Funktionen, die eine konstante Anzahl von Bits auf eine Konstante Anzahl von Bits abbilden.  $S$  ist universell, falls jede Boolesche Funktion  $\mathbb{F}_2^n \rightarrow \mathbb{F}_2$  durch Verknüpfung von Elementen aus  $S$  realisiert werden kann.

**Übung:** Sei  $S$  universell. Dann kann jede Funktion  $f : \mathbb{F}_2^n \rightarrow \mathbb{F}_2^m$  mittels  $S$  realisiert werden.

**Satz:**  $S_U = \{\wedge, \neg, c\}$  ist eine universelle Menge.

**Beweis:** Wir definieren die Funktion  $M_a, a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{F}_2^n$ . Vermöge  $M_a(x_1, \dots, x_n) = \varphi_1(x_1) \wedge$

$$\varphi_2(x_2) \wedge \dots \wedge \varphi_n(x_n) \text{ für } \varphi_i(x_i) = \begin{cases} x_i & \text{für } a_i = 1 \\ \overline{x_i} & \text{für } a_i = 0 \end{cases}$$

D.h.  $M_a$  ist die charakteristische Funktion  $M_a(x_1, \dots, x_n) = \begin{cases} 1 & \text{falls } x = a \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$

Sei  $T = \{a \in \mathbb{F}_2^n \mid f(a) = 1\}$ . Dann gilt  $f = \bigvee_{a \in T} M_a(x_1, \dots, x_n) = \neg(\bigwedge_{a \in T} \neg M_a(x_1, \dots, x_n))$ .

D.h. wir können  $f$  als  $\neg, \wedge$ -Verknüpfung von Kopien von  $(x_1, \dots, x_n)$  darstellen.

**Beispiel (oberer Addierer):** Für Ausgabebit  $y_1$  gilt:

$$T = \{(0, 1), (1, 0)\} \Rightarrow y_1 = \bigvee_{a \in T} M_a(x_1, x_2) = (\overline{x_1} \wedge x_2) \vee (x_1 \wedge \overline{x_2}) = \neg(\neg((\overline{x_1} \wedge x_2) \vee (x_1 \wedge \overline{x_2})))$$

$$= \neg(\overline{(\overline{x_1} \wedge x_2) \wedge (x_1 \wedge \overline{x_2})})$$

**Beobachtung:** Seien  $S_1, S_2$  Mengen von booleschen Funktionen und  $S_1$  universell.

Falls jedes  $s \in S_1$  durch eine Verknüpfung aus  $S_2$  darstellbar ist, dann ist  $S_2$  universell.

Seien  $\text{nand}(x_1, x_2) = \overline{x_1 \wedge x_2}$ .

**Satz:**  $S = \{\text{nand}, c\}$  ist universell

**Beweis:** Wir stellen  $\neg$  und  $\wedge$  als Verknüpfung durch nand-Funktionen dar.

$\neg : \text{nand}(x, x) = \overline{x \wedge x} = \overline{x}$  (Anwendung von  $c$ , um  $x$  zu duplizieren)

$\wedge : \text{nand}(\text{nand}(x_1, x_2), \text{nand}(x_1, x_2)) = \text{nand}(\overline{x_1 \wedge x_2}, \overline{x_1 \wedge x_2}) = x_1 \wedge x_2$ .

## 8.2 Uniforme / nicht-Uniforme Schaltkreisfamilien

**Bezeichnung** Wir bezeichnen mit  $C_n$  Schaltkreise mit  $n$  Eingabeknoten.

Wir nennen  $C = \{C_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  eine Schaltkreisfamilie.

**Definition:** Eine boolesche Funktion  $f_n, n \in \mathbb{N}$  hat nicht-uniforme Schaltkreiskomplexität  $\mathcal{O}(g(n))$  bzgl. einer universellen Menge  $S$ , falls es eine Schaltkreisfamilie  $\{C_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  über  $S$  mit Komplexität  $\mathcal{O}(g(n))$  gibt, die  $f_n$  berechnet.

**Beobachtung** Nach 8.1 können alle Funktionen  $\mathbb{F}_2^n \rightarrow \mathbb{F}_2$  mittels einer nicht-uniformen Schaltkreisfamilie  $C = \{C_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  berechnet werden.

Insbesondere existiert  $C$  mit:  $C_n = \begin{cases} 1 & \text{falls DTM } M_n \text{ auf Eingabe } M_n \text{ hält} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$

D.h.  $C_n$  entscheidet das im Turingmaschinen-Modell nicht entscheidbare Halteproblem.

Problem: Konstruktion von  $C_n$  erfordert die Kenntnis der Funktionswerte der  $f_n$ .

**Definition (uniformes Modell):** Eine Schaltkreisfamilie  $\{C_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  heißt uniform, falls es eine DTM gibt, die für alle  $n \in \mathbb{N}$  bei Eingabe  $1^n$  in Zeit und Platz  $\text{poly}(n)$   $C_n$  ausgibt. Eine boolesche Funktion  $f_n, n \in \mathbb{N}$  hat uniforme Schaltkreiskomplexität  $\mathcal{O}(g(n))$ , falls es eine uniforme Schaltkreisfamilie  $\{C_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  gibt, die  $f_n$  berechnet.